

Proiect VLSI

Dumitrache Adrian-George, 342C1


R1. Explicați funcționarea porții NAND 2:

a) $in1 = 0, in2 = 0$

Cei 2 tranzistori PMOS vor fi deschisi, formand o cale de la alimentare (sursa celor 2 tranzistori) la iesire.

Cei 2 tranzistori NMOS vor fi inchisi, deci iesirea nu va avea cale la masa.

Concluzie: **out = 1**

 

b) $in1 = 1, in2 = 0$

PMOS-ul conectat la in2 va fi deschis.

PMOS-ul conectat la in1 va fi inchis.


Cum cei 2 tranzistori PMOS sunt conectati in paralel, vom avea in continuare cale de la alimentare la iesire.

NMOS-ul conectat la in1 va fi deschis.

NMOS-ul conectat la in2 va fi inchis.

Dar cei 2 tranzistori NMOS sunt in serie, deci nu vom avea cale intre iesire si masa.


Concluzie: **out = 1**

 

c) $in1 = 0, in2 = 1$

Situatie similara cu cazul anterior, doar se interchimba care tranzistor e deschis in ambele perechi.

Concluzie: **out = 1**

 


d) $in1 = 1, in2 = 1$

Tranzistorii PMOS vor fi inchisi, deci nu vom avea cale de la alimentare la iesire.

Tranzistorii NMOS vor fi deschisi, deci vom avea cale de la masa la iesire.

Concluzie: **out = 0**

 

R2. Desenați și explicați funcționarea unei porți NOT in cele 2 implementari (PMOS si NMOS in serie; NAND)

a) Implementare PMOS/NMOS in serie

Pentru intrare = 0:



- PMOS-ul este deschis => exista cale intre alimentare si iesire
- NMOS-ul este inchis => nu exista cale intre masa si iesire

Concluzie: **iesirea va fi 1**

Pentru intrare = 1:

- PMOS-ul este inchis => nu exista cale intre alimentare si iesire
- NMOS-ul este deschis=> exista cale intre masa si iesire

Concluzie: **iesirea va fi 0**

 
 


in	out
0	1
1	0

b) Implementare NAND

Observam din tabela de adevar a portii NAND (implementata anterior) ca pentru intrari egale ($in1 = in2$), poarta se comporta identic cu o poarta NOT. Astfel, putem lega o intrare la ambii pini ai portii pentru a obtine o poarta NOT.

in1	in 2	out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  


R3) Demonstrați funcționarea unui registru de 1 bit

Schema initiala poate fi redusa la 5 NAND-uri, unul dintre ele fiind folosit ca un NOT, astfel, obținem schema alaturata echivalenta pentru a simplifica circuitul.

Daca $S = 1$, primul NAND din etajul superior va intoarce $!i$, iar primul NAND din etajul inferior va intoarce i .

 Data fiind o stare initiala $S = 1$, $i = 1$ si output = 1, schimbarea valorii lui i la 0 afecteaza circuitul in felul urmator:



- etajul inferior:
 - primul NAND isi schimba valoarea de la 1 la 0
 - al doilea NAND are in acest moment intrarile 0 de la primul NAND si 1 de la iesirea initiala al circuitului
 - deci al doilea NAND isi schimba valoarea de la 0 la 1
- etajul superior:
 - primul NAND isi schimba valoarea de la 0 la 1
 - al doilea NAND are in acest moment intrarile 1 de la primul NAND si 1 de la iesirea etajului inferior
 - deci iesirea circuitului este acum 0, valoare ce este propagata catre al doilea NAND din etajul inferior

Analog pentru cazul $S = 1$, $i = 0$ si output = 0.

Daca S ar fi fost 0, primul pas al fiecarui etaj nu s-ar fi intamplat, deci nu s-ar mai fi declansat scrierea, iar feedback loop-ul ar fi pastrat in continuare valoarea de iesire stabila


R4) Se consideră intrarea 00101000. Care este ieșirea unui registru pe 8 biți dacă $S = 1$? Dar dacă $S = 0$?

a) $S = 1$

Iesirea va urmari intrarea, adica vom avea 00101000 la iesire.

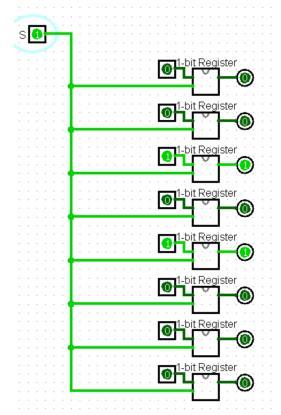b) $S = 0$

Daca $S = 0$, output-ul este determinat in intregime de valorile ce se aflau in registru inainte ca valoarea lui S sa fie schimbata la 0. Deci putem avea in registru orice valoare (inclusiv intrarea de input, daca acesta era input-ul si cand $S = 1$).



R5) Din punct de vedere de funcționare se va demonstra că $S = 1$ doar dacă EN și $CLK = 1$, altfel $S = 0$


Cum valorile registrului se pot schimba doar dacă $EN = 1$ (daca circuitul este pornit) si dacă ne aflăm pe un front pozitiv al ceasului (deci $CLK = 1$), S nu poate fi alta valoarea decât 1 (adica starea in care putem memora valori), iar dacă circuitul e oprit sau nu suntem pe frontul pozitiv al ceasului, atunci $S = 0$ (deci valoarea de output ramane la fel indiferent de input).

R6) Explicați funcționarea unui DEC 2x4

Observăm că circuitul original este format din 10 NAND-uri aranjate în 3 coloane.

Prima coloană este formată din 2 NAND-uri folosite ca inversoare. De asemenea, NAND-urile din a 3-a coloană sunt folosite ca inversoare pentru ieșirile NAND-urilor din a 2-a coloană. Astfel, cele 2 coloane formează AND-uri.

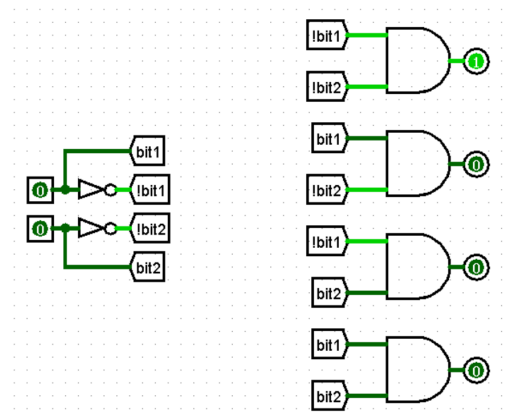Aceste transformări ne duc la această schemă simplificată, în care se poate observa mai ușor rolul componentelor, fiecare AND verifică una dintre posibilele intrări.



Exemple:

$in1 = 0, in2 = 0 \Rightarrow$ primul AND va întoarce 1 deoarece $!in1 \& !in2 = 1$, restul AND-urilor vor întoarce 0

$in1 = 1, in2 = 0 \Rightarrow$ al doilea AND va întoarce 1 deoarece $in1 \& !in2 = 1$, restul întorc 0

$in1 = 0, in2 = 1 \Rightarrow$ al treilea NAND va întoarce 1 deoarece $!in1 \& in2 = 1$, restul întorc 0

$in1 = 1, in2 = 1 \Rightarrow$ al patrulea NAND va întoarce 1 deoarece $in1 \& in2 = 1$, restul întorc 0

R7) Descrieți realizarea operației de scriere în memorie

Procesorul pune adresa de scriere pe magistrala de adrese, deoarece legarea la o celulă de memorie a acestei adrese utilizând un singur decodificator necesită un decodificator complex ($16 \times 64k$!), utilizăm două decodificatoare 8×256 . Unul determină linia celulei, celălalt coloana adresei.

Luând fiecare ieșire a primului decodificator cu fiecare ieșire a celui de al doilea, putem determina corect carei celule de memorie să îi trimitem semnalul de EN , lucru ce va activa scrierea datelor aflate pe magistrala de date în celula de memorie corectă.

R8) Descrieți realizarea operației de citire din memorie


Modulul de memorie primește o adresă pe magistrală din care trebuie să citească, o parte din adresă (aici 2 biți) este trimisă către un decodificator ce selectează linia adresei (adică selectează unele celule de memorie, aici 2). Ceilalți biți (aici 1) sunt folosiți ca semnal de EN/SEL pentru a selecta o coloană din această linie de memorie (adică celula de memorie cerută)..

R9) Descrieți operarea circuitului MUX 2:1

La fel ca în întrebările precedente, putem reduce circuitul la câteva porți logice de bază precum în figura alăturată.

Astfel, dacă $sel = 1$, atunci valoarea NAND-ului de jos va fi întotdeauna 1, iar valoarea NAND-ului de sus va fi mereu $\neg b$. Cum $1 \text{ NAND } \neg b = b$, $sel = 1$ garantează că ieșirea va fi mereu egală cu b .

 Analog, dacă $sel = 0$, NAND-ul de sus va avea mereu valoarea 1, iar NAND-ul de jos va avea mereu valoarea $\neg a$. Cum $1 \text{ NAND } \neg a = a$, $sel = 0$ garantează că ieșire va fi mereu egală cu a .



R10) Descrieți modalitatea de realizare a sumei dintre valorile 3 și 4

Stocăm valoarea 3 în registrul A:

- punem în MAR adresa unde se află valoarea 3 și activăm semnalul LD
- selectăm valoarea `data_out` utilizând MUX-ul și o punem pe magistrală
- trimitem semnal de enable la registrul A, stocând valoarea aflată pe magistrală

Analog pentru valoarea 4 și registrul B.

Dacă ALU-ul primește semnalul $CIN = 0$, atunci va întoarce suma celor două numere, valoarea ce poate fi selectată de către MUX pentru a fi stocată în alt registru sau scrisă în memorie.

R11) Implementați restul instrucțiunilor dorite a fi implementate

a) LDA value

Cicluri de executie:

1. A <- IR
2. CLC <- 1

A <- IR

0 010 0010 - 0x22

1 010 0010 - 0xA2

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	111	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 22 si A2 vom stoca 0x38800.

CLC <- 1

0 011 0010 - 0x32

1 011 0010 - 0xB2

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

b) MOV B, A

Cicluri de executie:

- B <- A
CLC <- 1

B <- A

0 010 0011 - 0x23

1 010 0011 - 0xA3

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	010	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 23 si A3 vom avea valoarea 0x10400.

CLC <- 1

0 011 0011 - 0x33

1 011 0011 - 0xB3

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

c) **MOV C, A**

Cicluri de executie:

C <- A

CLC <- 1

C <- A

0 010 0100 - 0x24

1 010 0100 - 0xA4

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	010	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 24 si A4 vom avea valoarea 0x10200.

CLC <- 1

0 011 0100 - 0x34

1 011 0100 - 0xB4

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

d) **MOV A, B**

Cicluri de executie:

A <- B

CLC <- 1

A <- B

0 010 0101 - 0x25

1 010 0101 - 0xA5

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	011	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 25 si A5 vom avea valoarea 0x18800.

CLC <- 1

0 011 0101 - 0x35

1 011 0101 - 0xB5

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

e) **MOV A, C**

Cicluri de executie:

A <- C

CLC <- 1

A <- C

0 010 0110 - 0x26

1 010 0110 - 0xA6

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 26 si A6 vom avea valoarea 0x20800.

CLC <- 1

0 011 0110 - 0x36

1 011 0110 - 0xB6

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

f) **MOV OUT, A**

Cicluri de executie:

OUT <- A

CLC <- 1

OUT <- A

0 010 0111 - 0x27

1 010 0111 - 0xA7

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	010	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	000	0	0

Deci in celulele 27 si A7 vom avea valoarea 0x10080.

CLC <- 1

0 011 0111- 0x37

1 011 0111 - 0xB7

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

g) **STR A**

Cicluri de executie:

MAR <- A

[MAR] <- C

CLC <- 1

MAR <- A

0 010 1000 - 0x28

1 010 1000 - 0xA8

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	010	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 28 si A8 vom avea valoarea 0x1C000.

[MAR] <- C

0 011 1000 - 0x38

1 011 1000 - 0xB8

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 38 si B8 vom avea valoarea 0xA0000.

CLC <- 1

0 100 1000 - 0x48

1 100 1000 - 0xC8

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

h) **STR value**

Cicluri de executie:

MAR <- A

[MAR] <- IR

CLC <- 1

MAR <- A

0 010 1001 - 0x29

1 010 1001 - 0xA9

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	010	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 29 si A9 vom avea valoarea 0x14000.

[MAR] <- IR

0 011 1001 - 0x39

1 011 1001 - 0xB9

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
1	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 39 si B9 vom avea valoarea 0xB8000.

CLC <- 1

0 100 1001 - 0x49

1 100 1001 - 0xC9

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

j) **ADD (C <- A + B)**

Cicluri de executie:

C <- ALU

CLC <- 1

C <- ALU

0 010 1010 - 0x2A

1 010 1010 - 0xAA

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	000	0	0

Deci in celulele 2A si AA vom avea valoarea 0x30220.

CLC <- 1

0 011 1010 - 0x3A

1 011 1010 - 0xBA

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

k) **SUB (C <- A - B)**

Cicluri de executie:

C <- ALU

CLC <- 1

C <- ALU

0 010 1011 - 0x2B

1 010 1011 - 0xAB

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	010	0	0

Deci in celulele 2B si AB vom avea valoarea 0x30228.

CLC <- 1

0 011 1011 - 0x3B

1 011 1011 - 0xBB

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

l) **JMP addr**

Cicluri de executie:

PC <- IR

CLC <- 1

PC <- IR

0 010 1100 - 0x2C

1 010 1100 - 0xAC

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	111	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celulele 2C si AC vom avea valoarea 0x39000.

CLC <- 1

0 011 1100 - 0x3C

1 011 1100 - 0xBC

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

m) **JC addr**

Cicluri de executie:

PC <- IR (optional, doar in cazul in care avem carry)

CLC <- 1

PC <- IR

1 010 1101 - 0xAD

STR	LD	BUS	MAR	COUNT	LDCOUNT	A	B	C	IN	OUT	IR	FLAGS	OPC	CLC	X
0	0	111	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	000	0	0

Deci in celula AD vom avea valoarea 0x39000.

CLC <- 1

0 010 1101 - 0x2D

0 011 1101 - 0x3D

1 011 1101 - 0xBD

Vom stoca 0x00002 in aceste celule.

R12) Implementați un program ales

Pseudocod (program care aduna doua numere si stocheaza in memorie 0 pentru adunare cu carry si 1 in caz contrar):

a = [addr1]

b = [addr2]

c = a + b

[addr3] = 0

if c < 255 [addr3] = 1

while 1 ; loop infinit

Instructiuni:

; stocam in registrele a si b numerele ce trebuie adunate

LDA [0x0f]

MOV B, A

LDA [0x0e]

; adunare a si b

ADD C <- A + B

; stocam in a adresa unde vrem sa punem rezultatul si stocam raspunsul in caz ca avem

; carry

LDA 0x0d

STR 0

; daca avem carry sarim direct la finalul programului, loop-ul infinit

JC 08

; altfel, stocam rezultatul 1, neavand carry

STR 1

; infinite loop

NOP

jmp 8

Memorie:

0 1f	1 30	2 1e	3 a0
4 2d	5 90	6 d8	7 91
8 00	9 c8	a	b
c	d	e valoare	f valoare