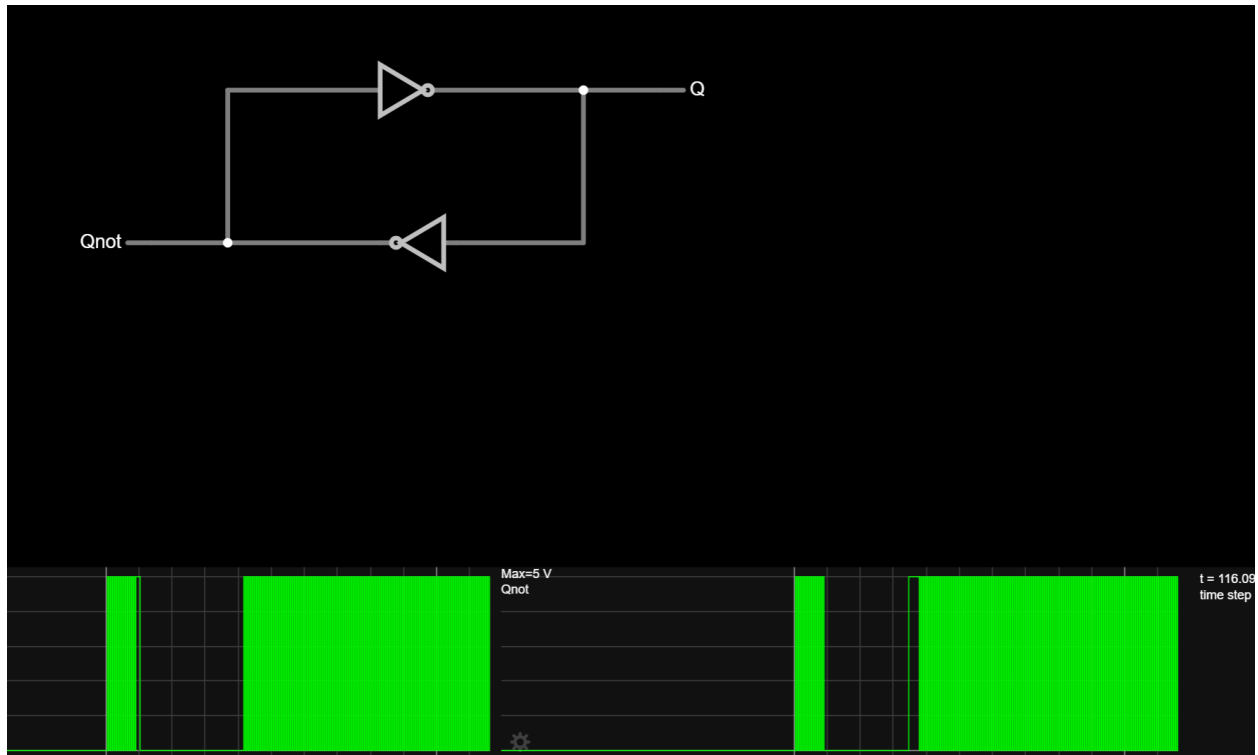


Referat Laborator 5 - Electronica Digitala

Dumitrache Adrian-George


324CC

1. Circuit bistabil




2. SR Latch

Stare initiala:

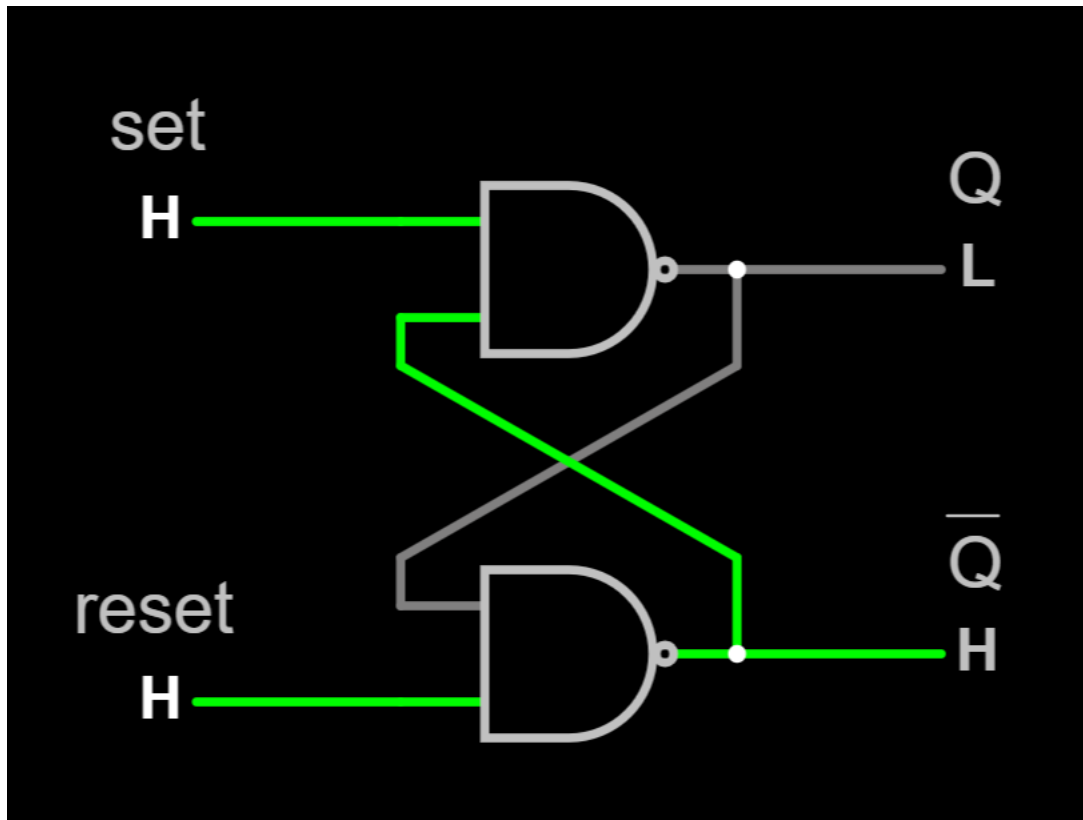

Set:

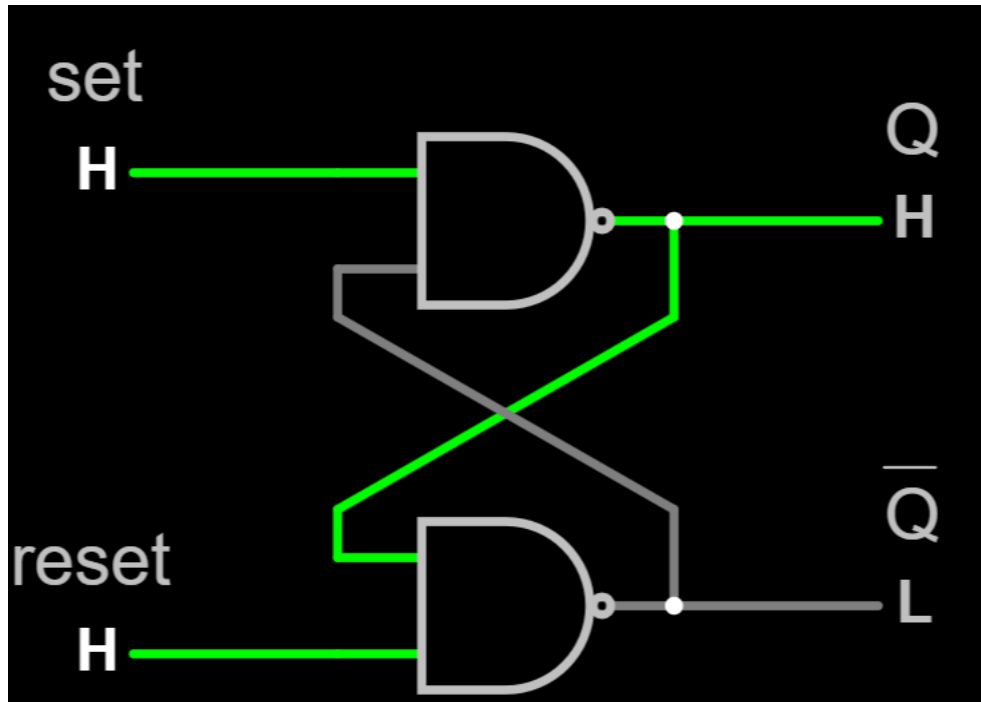

Reset:

