
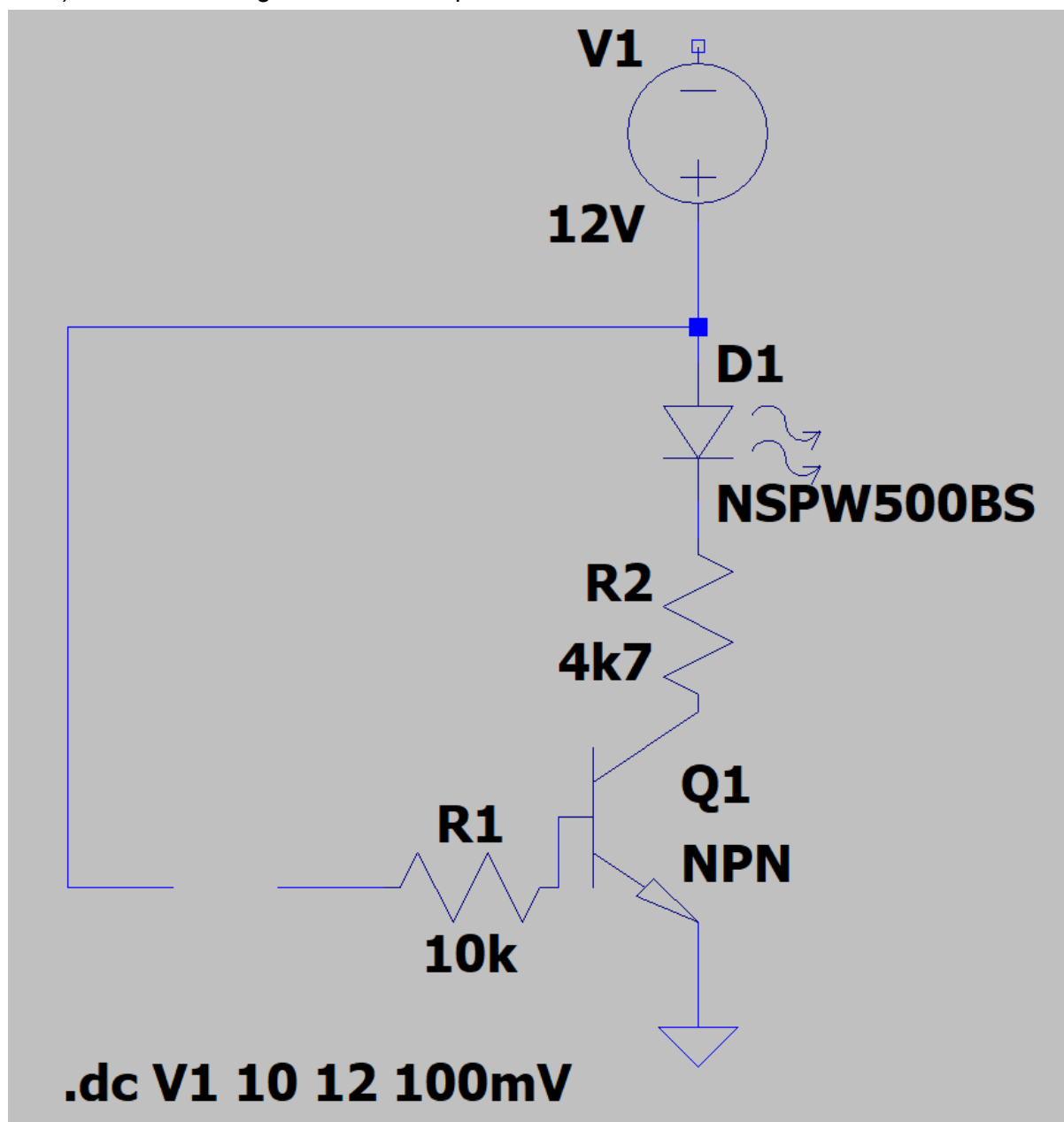


Referat Tranzistori

1) Senzor de atingere cu TBIP simplu

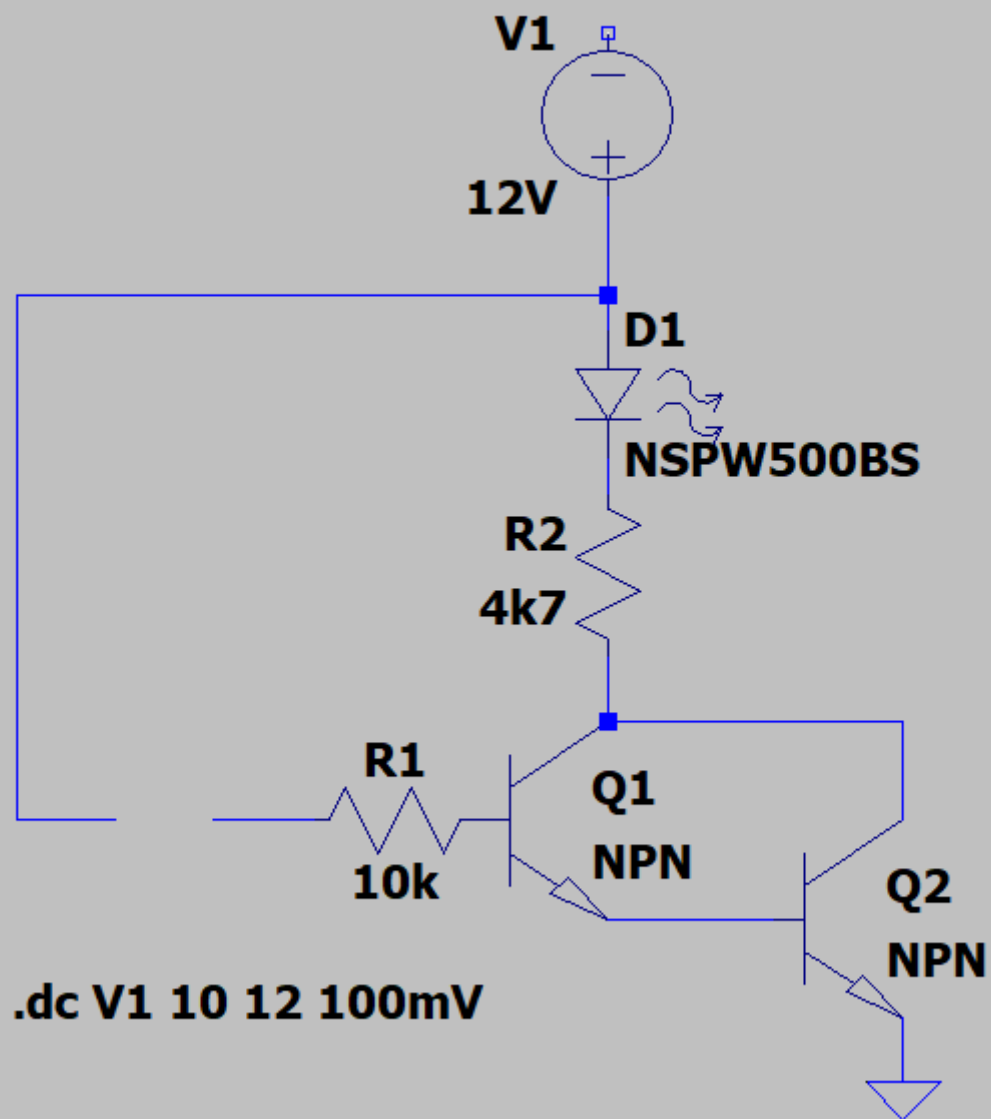



2) Intrerupător crepuscular folosind fotorezistorul ca traductor

