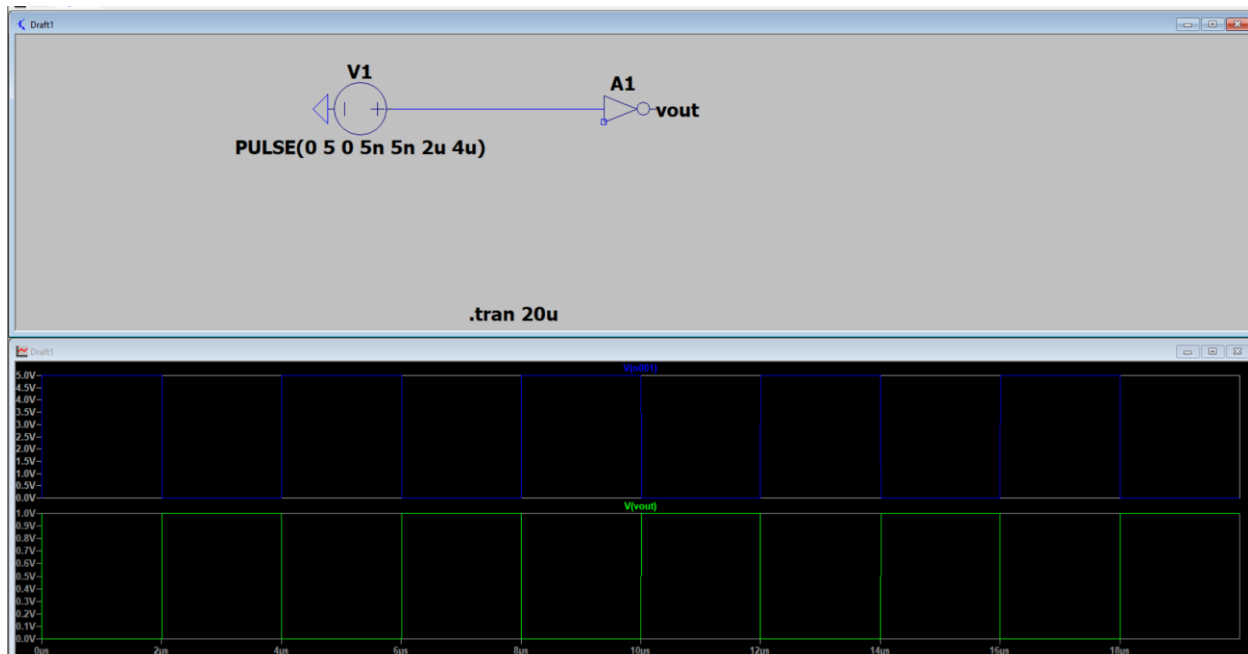


Referat Laborator 4 - Electronica Digitala


Dumitrache Adrian-George

324CC


1. Simulare NOT




2. Simulare NAND

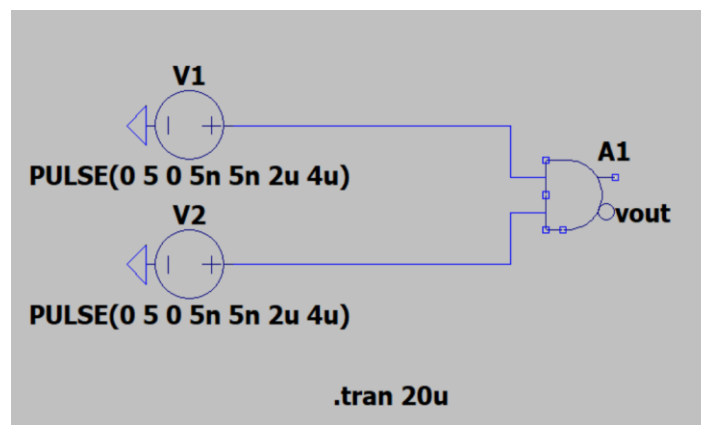


Semnale identice:

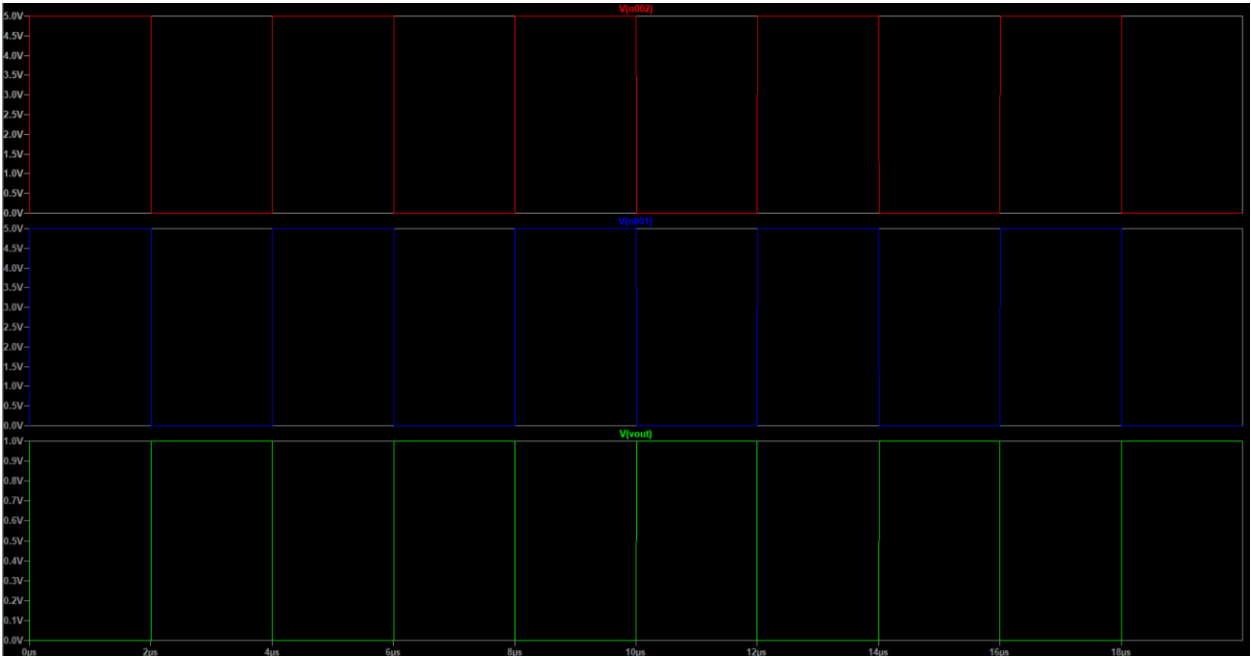


Semnale opuse:

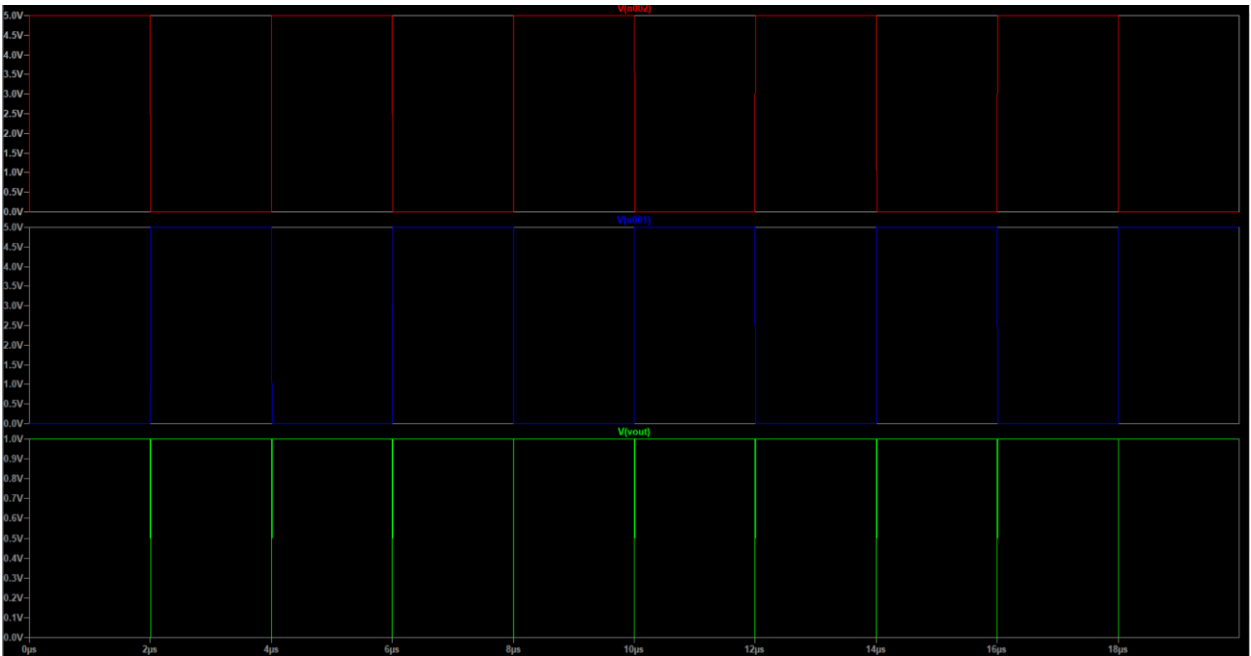


3. Simulare NOR

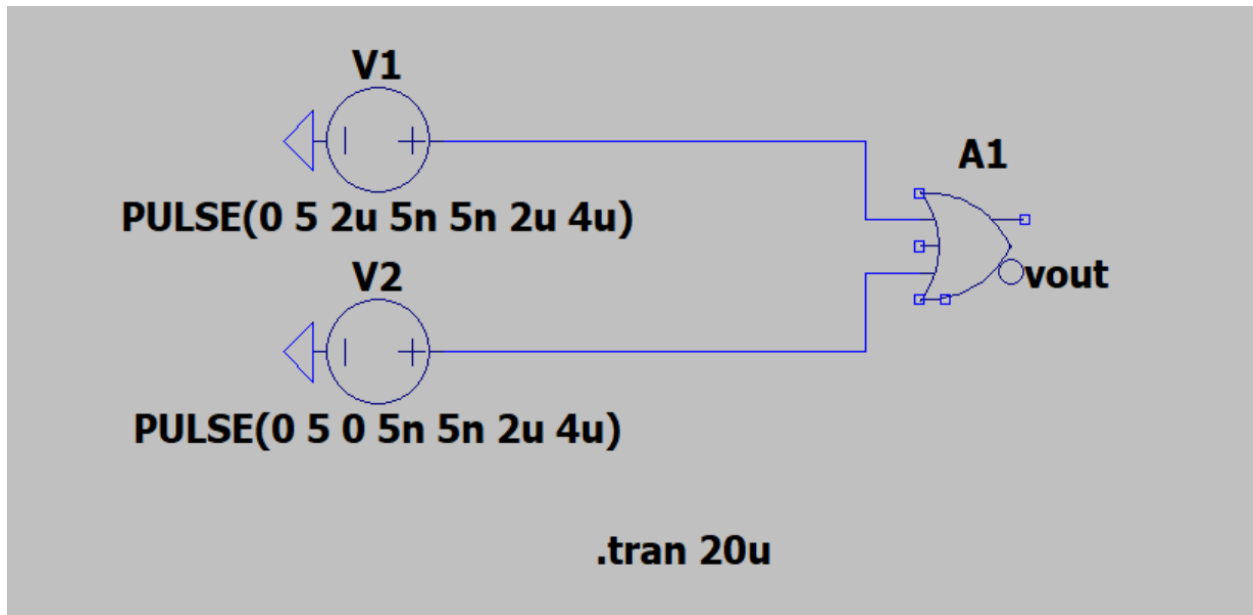


Semanale identice:

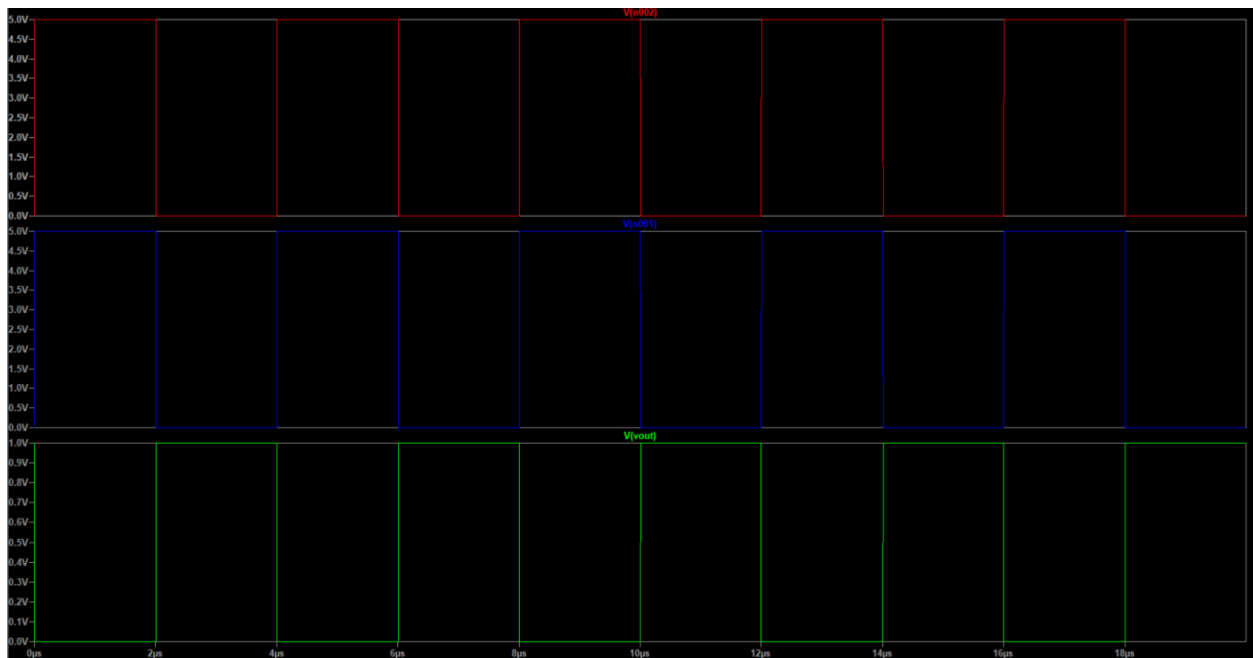


Semnale opuse:

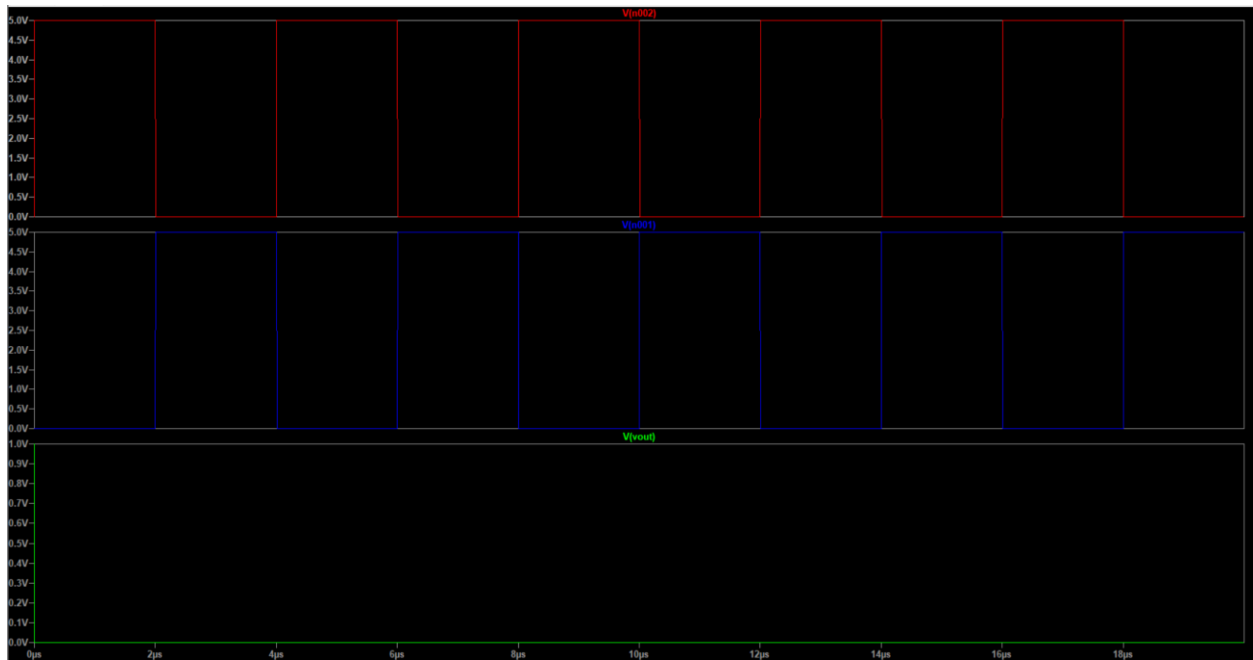


4. Simulare OR

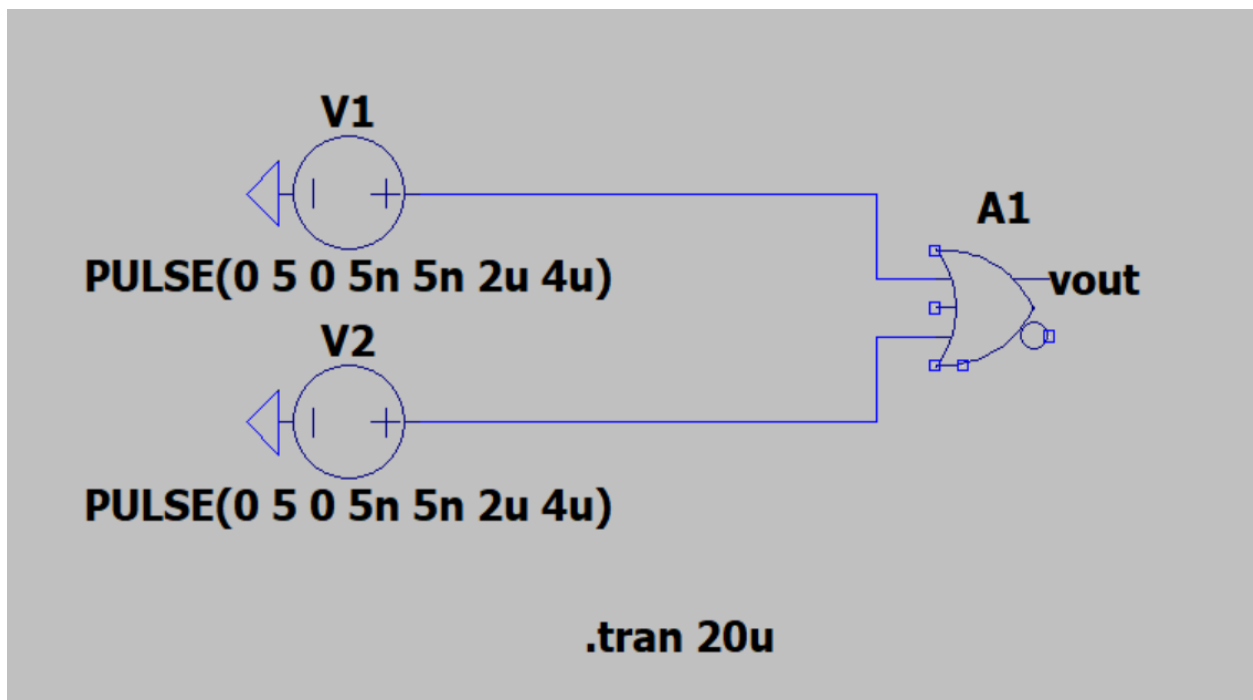


Semnale identice:

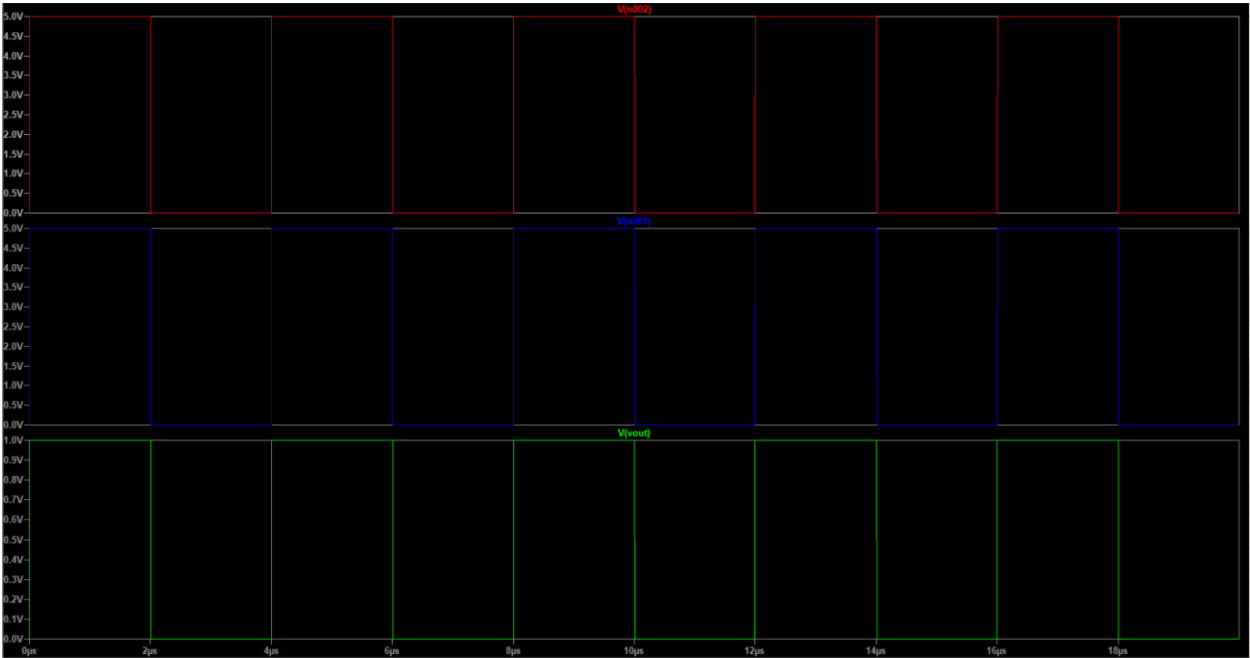

Semnale opuse:

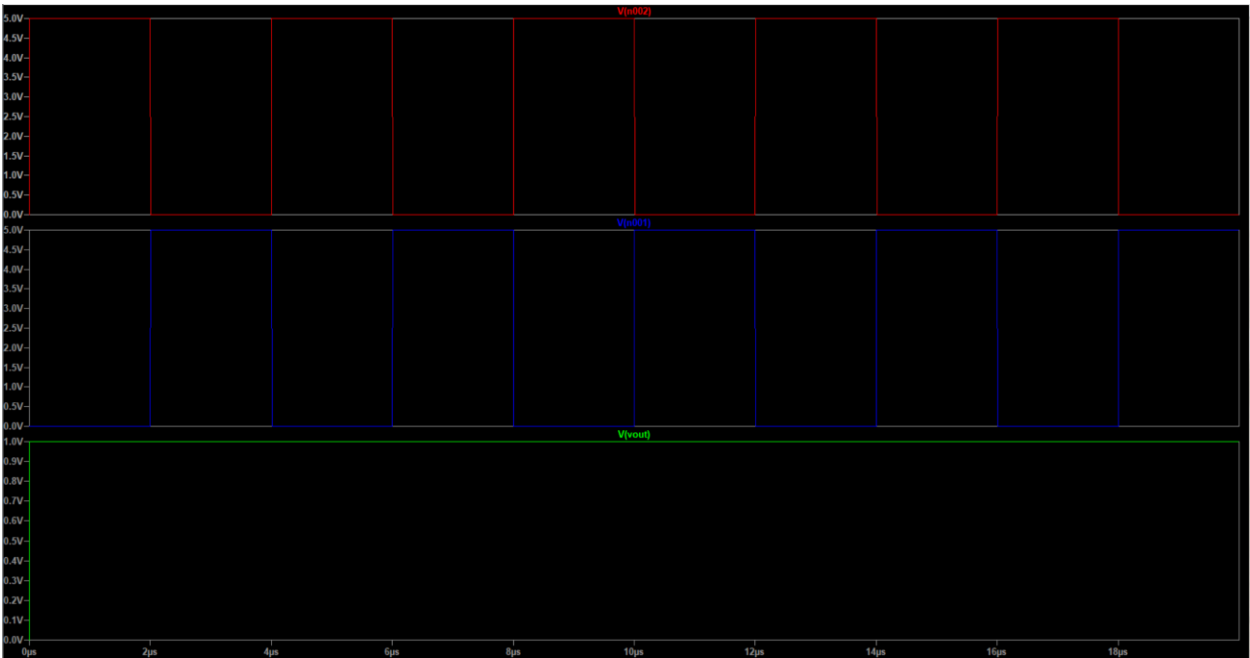


5. Simulare AND

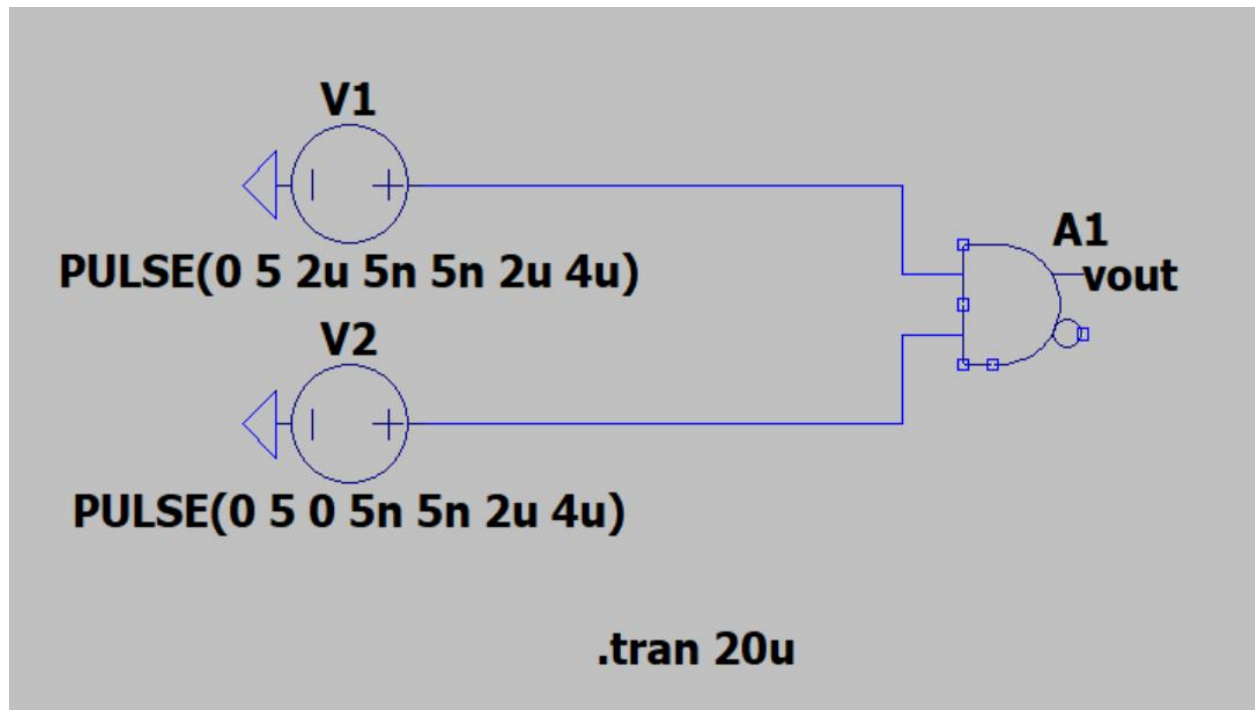


Semnale identice:




Semnale opuse:

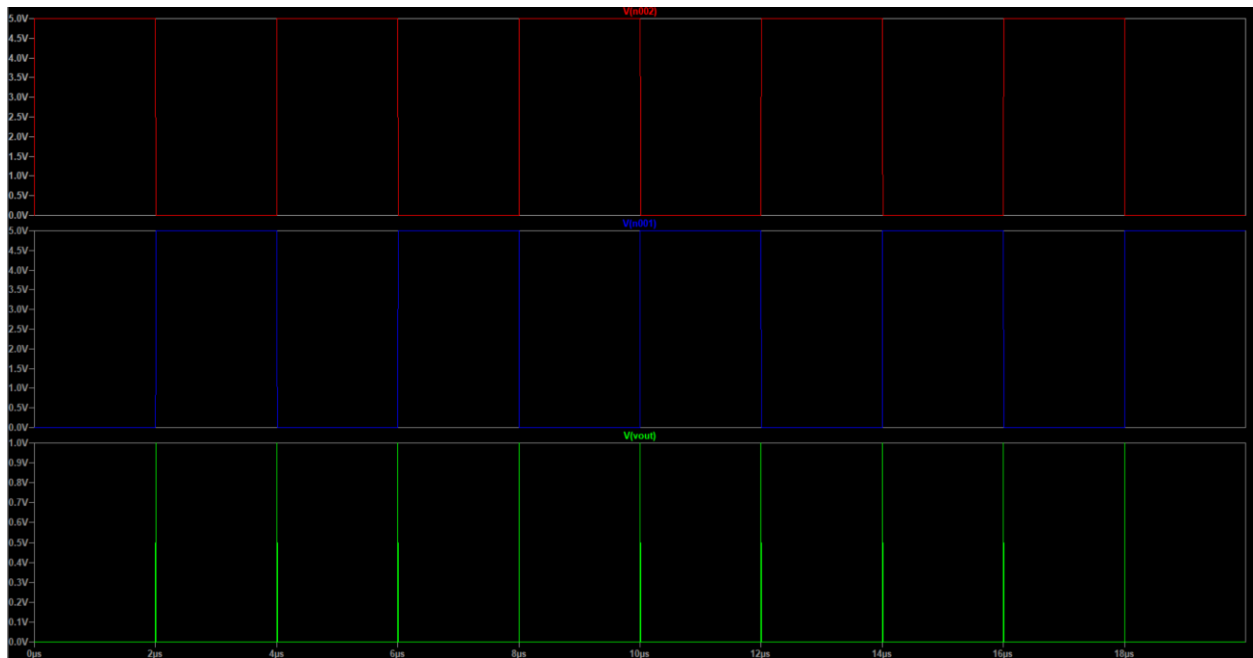


6. Simulare XOR

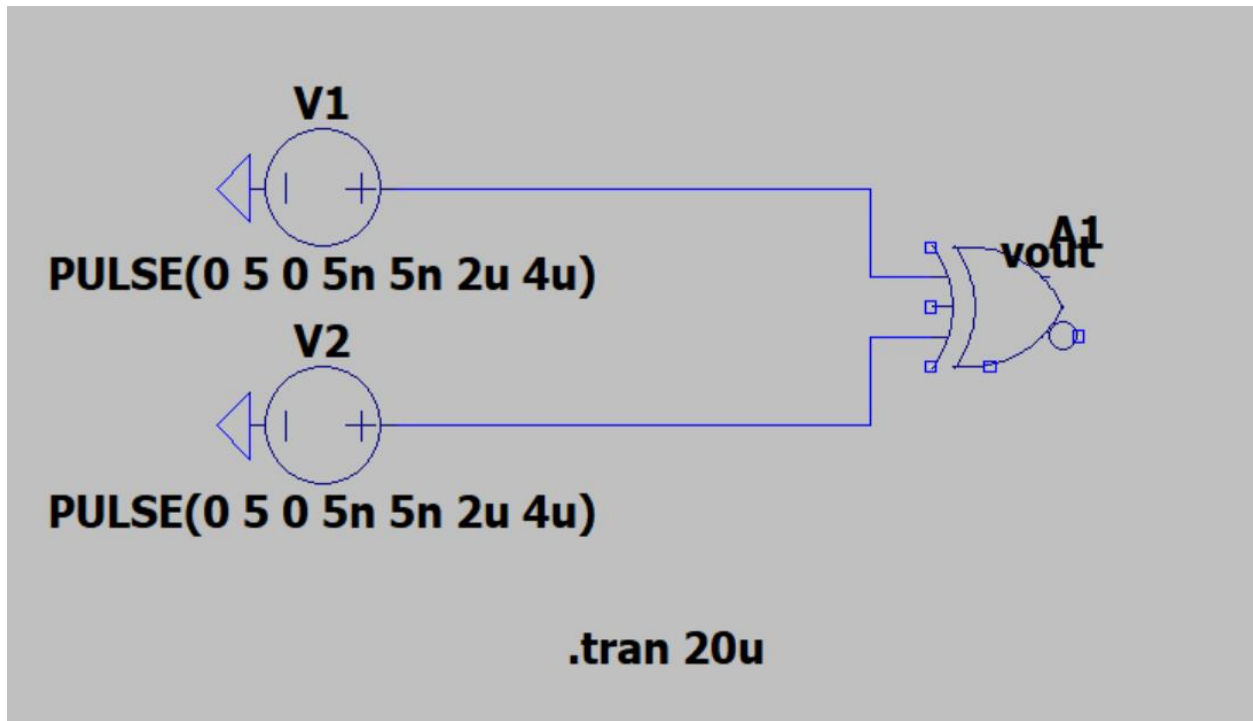


Semnale identice:

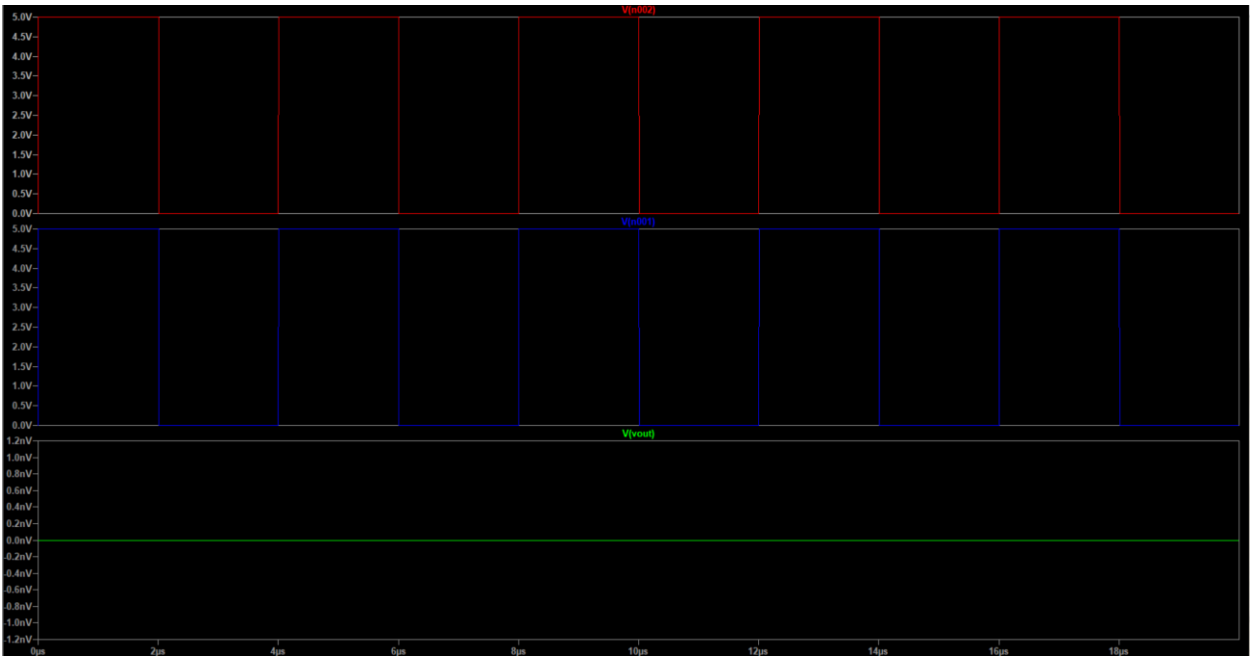


Semnale opuse:

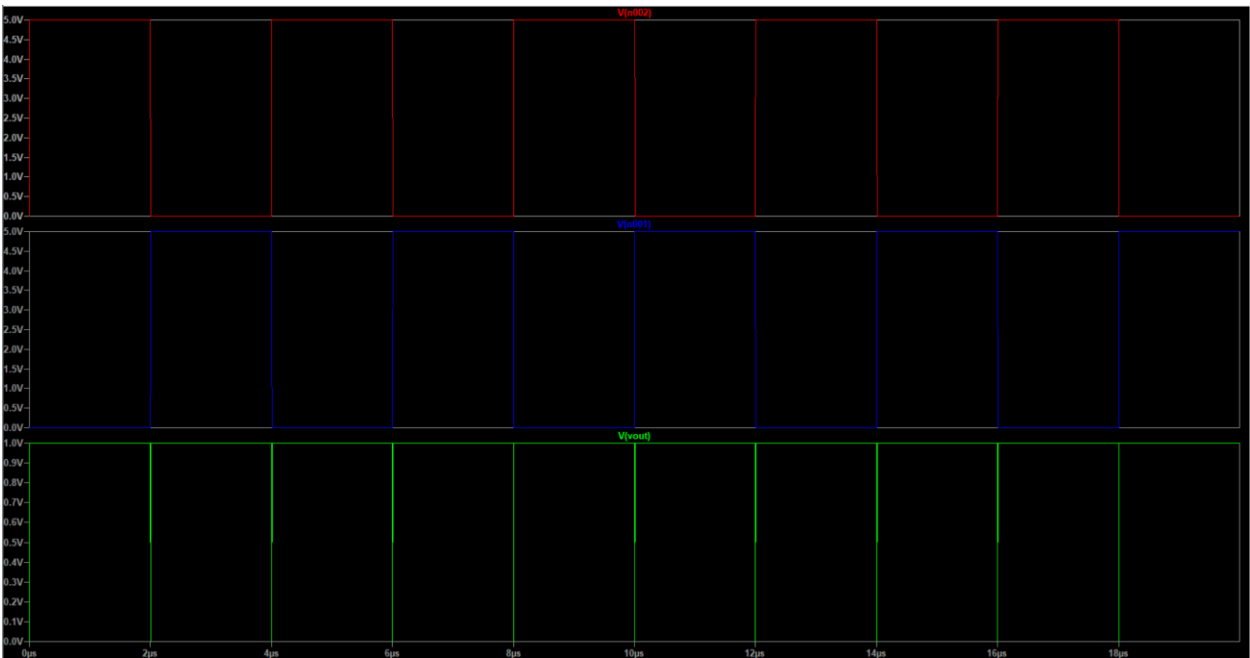

7. Simulare XNOR

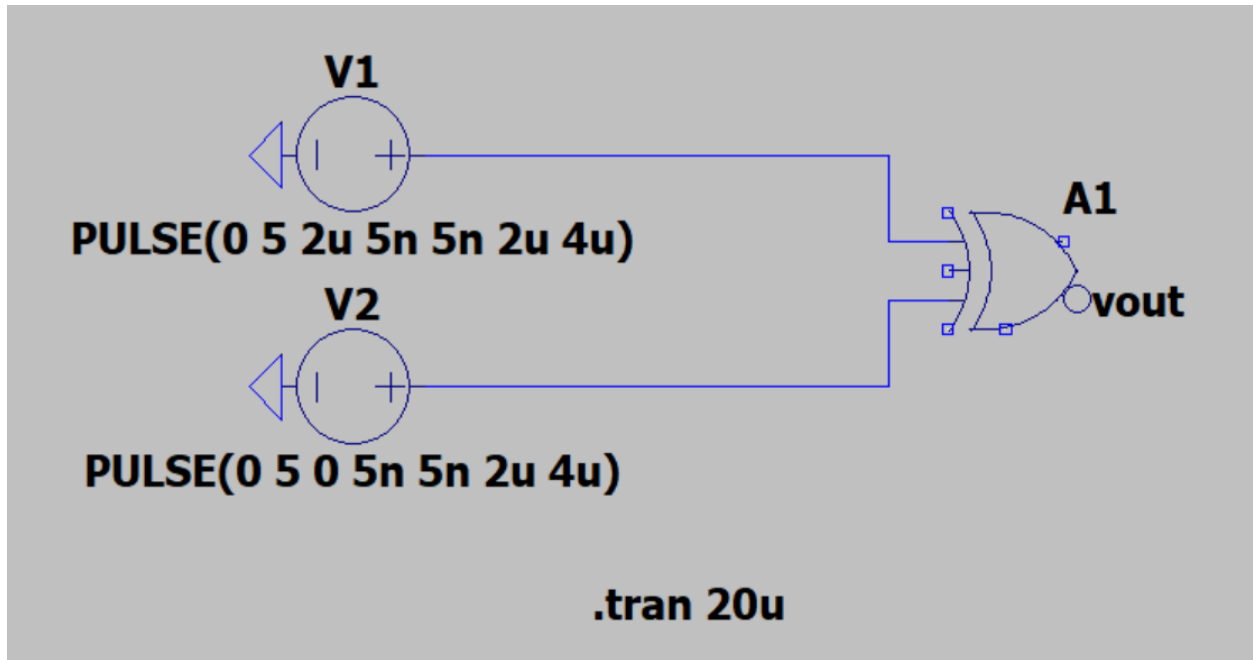

Semnale identice:

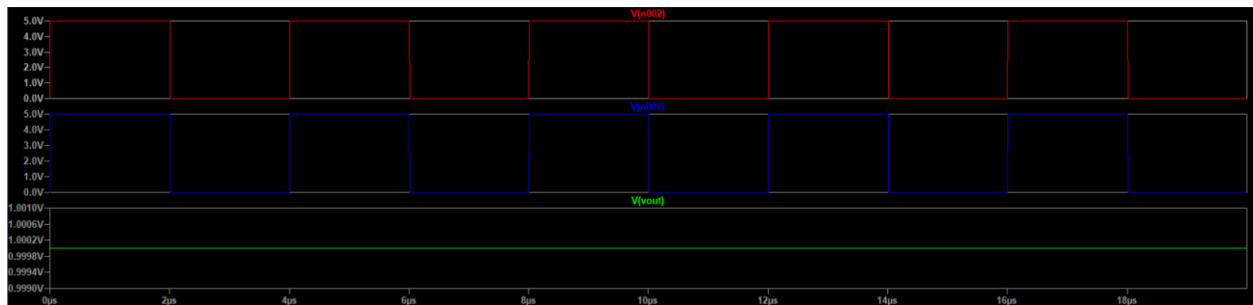

Semnale opuse:

